

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach INSTYTUT FIZYKI

Pracownia Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki


4

Źródło rzeczywiste. Dopasowanie odbiornika do źródła


1. Wiadomości teoretyczne.

Źródło rzeczywiste. Schematy zastępcze źródła rzeczywistego.

2. Schemat badanego obwodu.

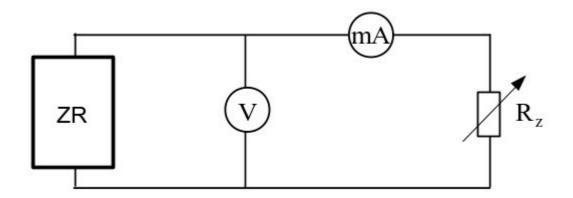

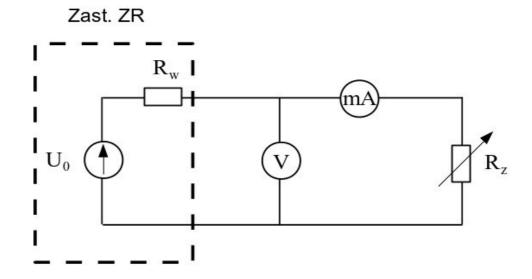Rys. 1 Układ pomiarowy dla badanego źródła rzeczywistego



Rys. 2 Układ pomiarowy dla zastępczego napięciowego źródła rzeczywistego

3. Przebieg pomiarów.

- I) Wyznaczanie charakterystyki zewnętrznej I(U) źródła rzeczywistego
 - a) wyznaczyć charakterystykę w układzie pomiarowym jak na Rys. 1,
 - b) wyniki zapisać w tabeli

Lp.	U[V]	I[mA]

- c) otrzymaną charakterystykę I(U) dopasować do prostej I(U)=aU+b
- d) wyznaczyć napięcie stanu jałowego źródła rzeczywistego U_0 , prąd zwarcia I_z oraz jego rezystancję wewnętrzną R_w
 - II) Wyznaczanie charakterystyki dla zastępczego napięciowego źródła rzeczywistego
- a) wyznaczyć charakterystykę w układzie pomiarowym jak na Rys. 2, gdzie $\ U_{\scriptscriptstyle 0}$, i $\ R_{\scriptscriptstyle W}$ to parametry otrzymane w pkt 3Id
 - b) wyniki zapisać w tabeli

Lp.	U[V]	I[mA]

4. Zestawienie wyników pomiarów

- I) Na jednym wykresie przedstawić charakterystyki źródła rzeczywistego i zastępczego.
- II) W oparciu o tabelę 3Ib sporządzić tabelę

Lp.	R_z [Ω]	a	P_U [mW]	$\frac{P_{U}}{P_{U, max}}$	η

gdzie:

$$R_z = \frac{U}{I}$$
, $a = \frac{R_z}{R_w}$, $P_U = UI$, $P_{U,max} = \frac{{U_0}^2}{4 R_w}$, $\eta = \frac{UI}{U_0 I} = \frac{a}{1 + a}$

III) W oparciu o tabelę 3IIb sporządzić tabelę

Lp.	R_z [Ω]	a	P_U [mW]	P_U	η
				$P_{U, max}$	

- IV) Na jednym wykresie przedstawić zależności $\frac{P_U}{P_{U,max}}(a)$ dla źródła rzeczywistego i zastępczego napięciowego źródła rzeczywistego
- V) Na jednym wykresie przedstawić zależności $\eta(a)$ dla źródła rzeczywistego i zastępczego napięciowego źródła rzeczywistego

5. Wnioski

Na podstawie zestawienia wyników pomiarów określić, czy źródło zastępcze dobrze odwzorowuje źródło rzeczywiste.

6. Literatura

- 1. Pilawski M., Winek T. Pracownia elektryczna WSiP 2005
- 2. Kurdziel R. Podstawy elektrotechniki, PWN 1973.
- 3. Kurzawa S. Liniowe obwody elektryczne, PWN 1971.